

Portes

Commander la gâche électrique avec un poussoir radio supplémentaire

Situation actuelle :

Pour les cabinets médicaux, les locaux de vente, les bureaux, etc., commander une porte avec un poussoir radio.


Solution :

Un récepteur radio ALADIN est connecté à une gâche électrique et commandé via un poussoir radio (un ou plusieurs).

Le récepteur radio est programmé dans la fonction « impulsion ».

Particularités :

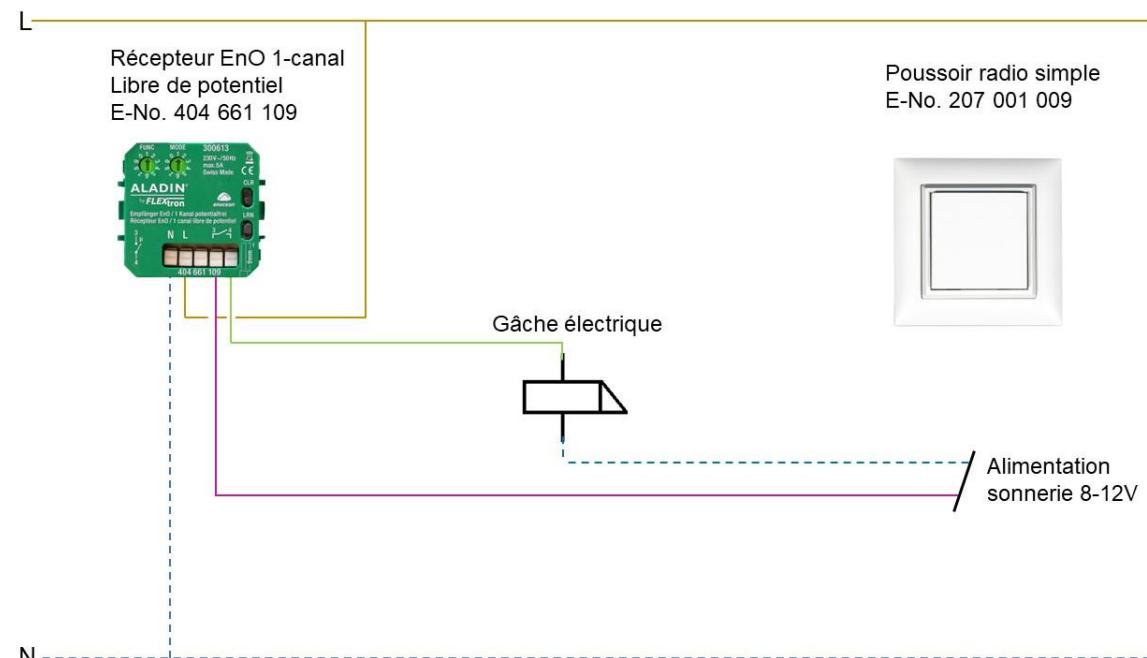- Il faut toujours utiliser la fonction « Impulsion avec arrêt d'urgence 5s » (en cas de liaisons radio peu sûres)
 - Alternative : utiliser un récepteur avec 24V (404 662 029) ou 12 V (404 662 019)
 - Dans les bâtiments publics, utiliser plutôt des poussoirs radio avec des touches imprimées



Produits :

207 001 009 ALADIN Poussoir radio simple, blanc
404 661 109 ALADIN Récepteur EnO 230V, sans potentiel

Programmation :

Récepteur :

1. Réce. : régler fonction **FUNC 3 / MODE 6**
 2. Réce. : appuyer 1x brièvement sur touche LRN
(LED clignote vert)
 3. Poussoir radio : appuyer **2x** sur poussoir radio
 4. Réce. : LED s'allume 3s
 5. Réce. : appuyer 1x brièvement sur touche LRN
(LED ne clignote plus / mode d'appairage terminé)

Autres fonctions / paramètres réglables selon le manuel