

**Licht**
**Bestehende Schema 3 - Schaltung mit Funktaster erweitern**
**Ausgangslage:**

Eine bestehende Leuchte mit Schema 3 - Schaltung mit zusätzlichen Schaltstellen erweitern. Mit einem (mehreren) Funktaster ist der Installationsaufwand klein. Es sind bereits konventionelle Schalter verbaut.


**Lösung:**

ALADIN EnO Funk-Empfänger mit Lampendraht und Schalterdraht verbinden. Mit Funktaster (auch mehrere möglich) ansteuern. Dies ist auch bei unterschiedlichen Gruppen (bei schwieriger Verdrahtung) möglich. Via Nebenstelle «S» wird die bisherige Schema 3 – Schaltung angeschlossen.

Der Empfänger wird in Funktion «Umschalter» gesteuert. Funktaster schaltet oben und unten.

**Besonderheit:**

- Die Leitungslänge der korrespondierenden Drähte darf 25 m nicht überschreiten.
- Das Schalten der Nebenstelle «S» wird durch Flankenwechsel erkannt.
- Funktaster können ohne Aufwand auch auf Fliesen, Glas etc. angebracht werden.

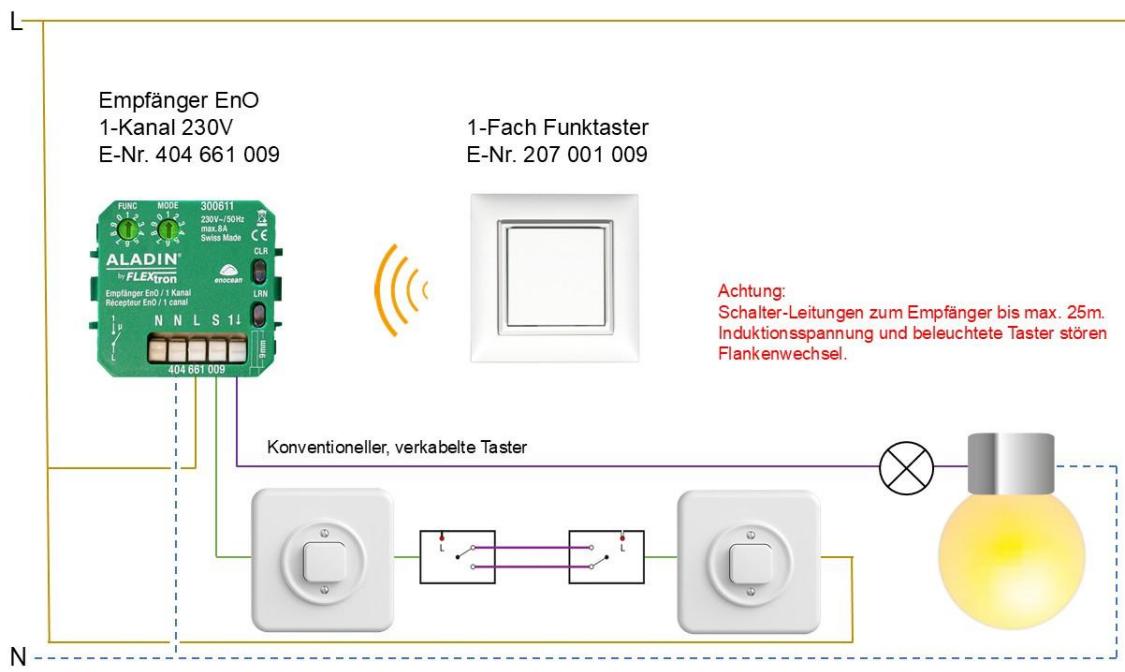
**Produkte:**

- 207 001 009 ALADIN Funktaster 1-Fach unbedruckt  
404 661 009 ALADIN EnO 1-Kanal, 230V, UP

**Programmierung:**

- Empfänger Schalten / 1-Kanal, 230V
1. Empf.: Funktion / Modus einstellen **FUNC 2 / MODE 3**
  2. Empf.: LRN 1x kurz drücken (blinkt grün)
  3. Funktaster: Taster **2x** drücken
  4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
  5. Empf.: LRN 1x kurz drücken (LED löscht / Sender eingelernt)

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual